

ÖĞR. ADI SOYADI : .....

NUMARASI : .....

**S.D.Ü. TEK. EĞT. FAK. ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1. SINIF MESLEK  
RESMİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI**

1-) Ampermetre, PNP Foto transistör, Hoparlör, Anten, Kapı zili, Genel toprak işareti, Trimpot, Demir nüveli bobin, Trimer kondansatör, Tristör, AND (VE) Kapısı, Display devre elemanlarının sembollerini çiziniz.

2-) 2\*12 volt regüleli simetrik güç kaynağının :

- Şemasını çiziniz.
- Baskı şemasını terslemeden çiziniz.
- Baskı devrenin üstten görünüşünü çiziniz.

3-) 50 watt'lık Amplifikatör devresinin şemasını çiziniz. (STK 050 kullanarak)

4-) Üç kat ve üç dairesel apartman zil ve kapı otomatığı tesisatının açık şemasını çiziniz.

- NOT: \* 3. ve 4. Sorulardan sadece birisi cevaplandırılacaktır.  
\* Çizimler A4 kağıdı üzerine kurşun kalem ile yapılacaktır.  
\* Cevaplama sırasında kullanılan yazılar puanlamaya tabidir.  
\* Altta verilen tablo cevap kağıdının sağ alt köşesine çizilecektir.

Süre : 75 dakika.

**Başarılar Dilerim  
ÖĞR. GÖR. ABDÜLKADİR ÇAKIR**

PUANLAMA		
Yerleşim Düzeni	5 puan	
Temizlik	5 puan	
Yazılar	5 puan	
Çizgiler	5 puan	
1.soru	20 puan	
2.soru	a	15 puan
	b	10 puan
	c	10 puan
3. veya 4. soru	25 puan	
<b>TOPLAM</b>	<b>100 puan</b>	